
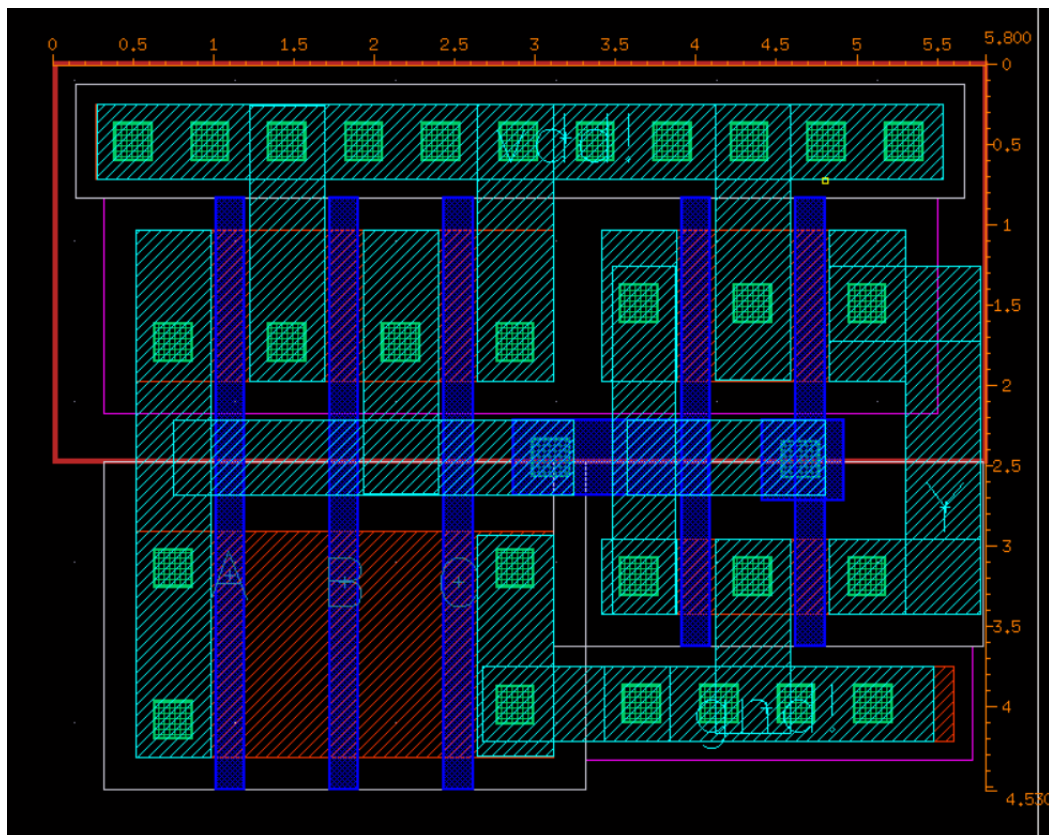


1.layout with ruler


nand3 layout($5.8 \times 4.53 = 26.274$)

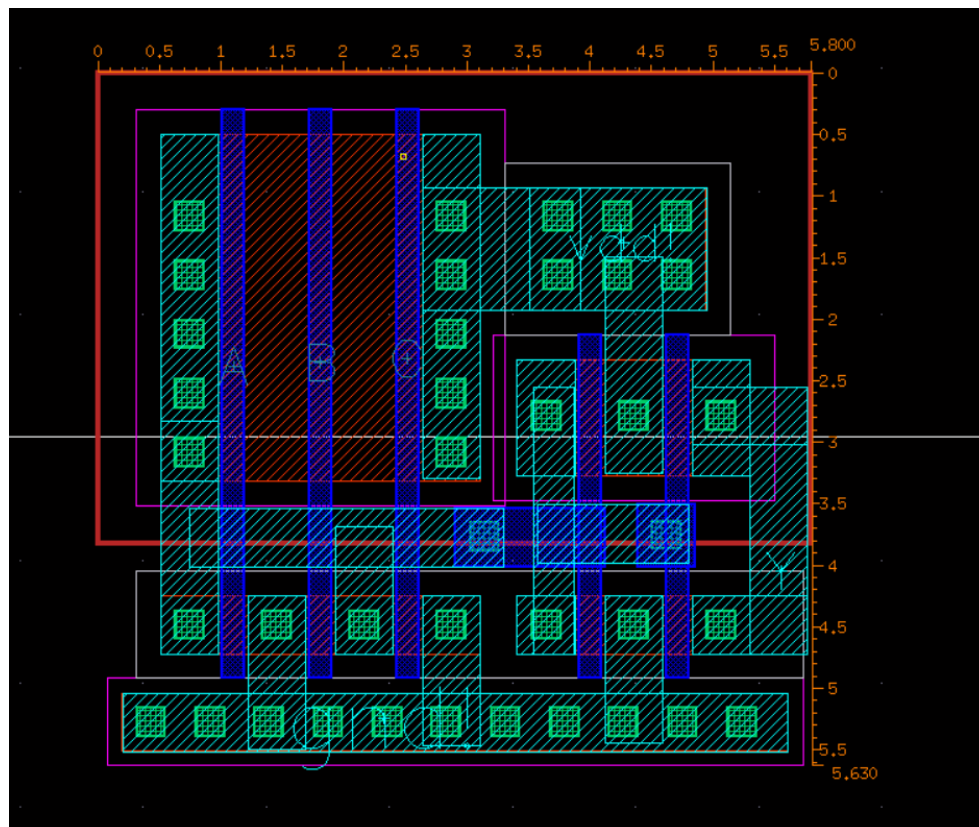

Nor3 layout($5.8 \times 5.63 = 32.654$)



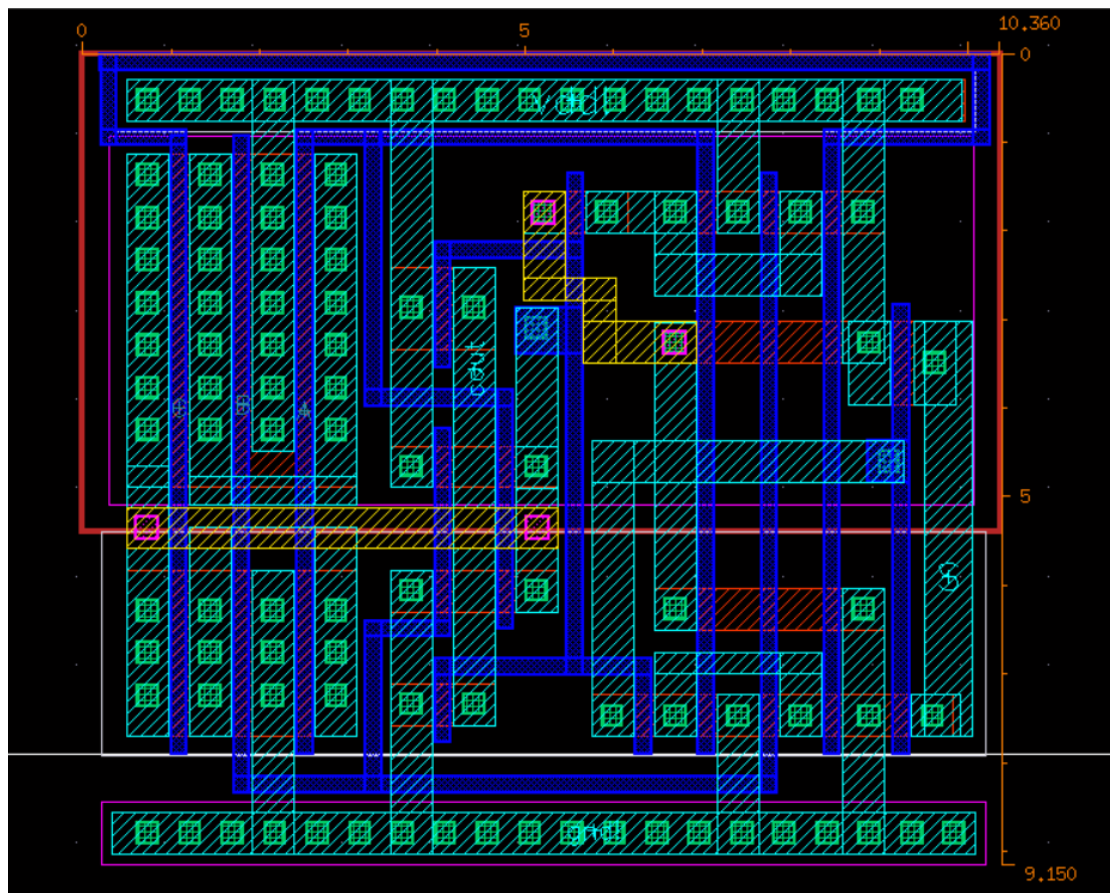
Fulladder layout($10.36 \times 9.15 = 94.794$)



2.Postsim waveform


NAND3

Postsim:沒加任何東西

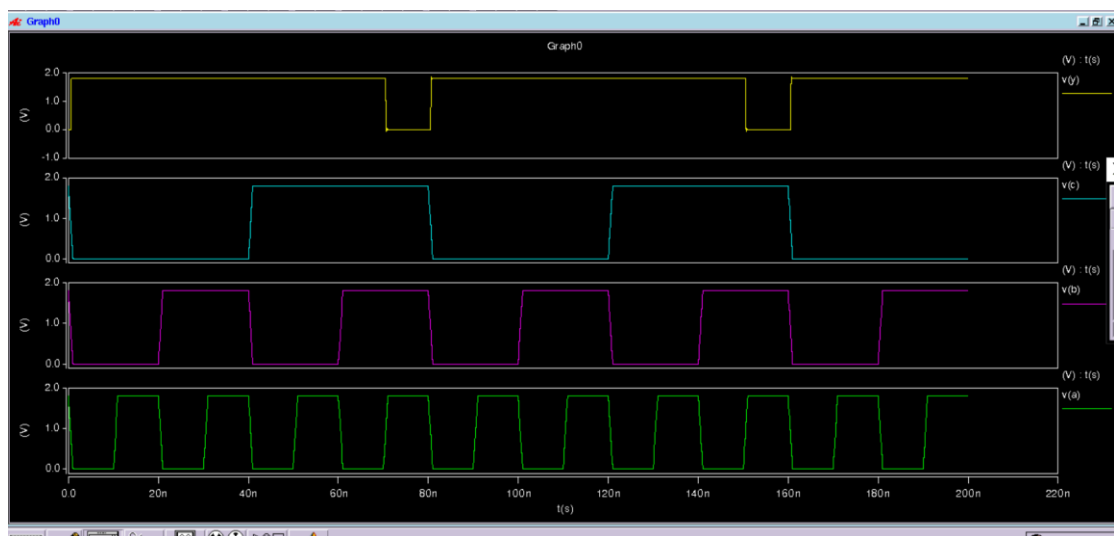

Nor3


Postsim:沒加任何東西

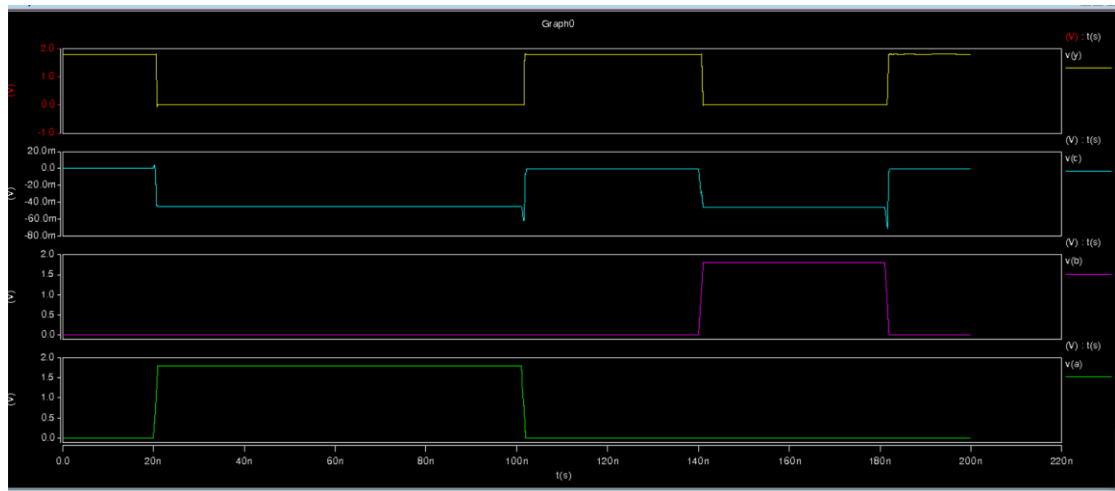


(1) NAND3 with inverter:

NAND3	Delay(an invertor)	Delay(FO4)
A up ($t_{pdr,A}$)	198.46p	220.87p
A down($t_{pdf,A}$)	305.94p	345.91p
B up($t_{pdr,B}$)	106.58p	102.77p
B down($T_{pdf,B}$)	315.51p	352.49p


tdra:

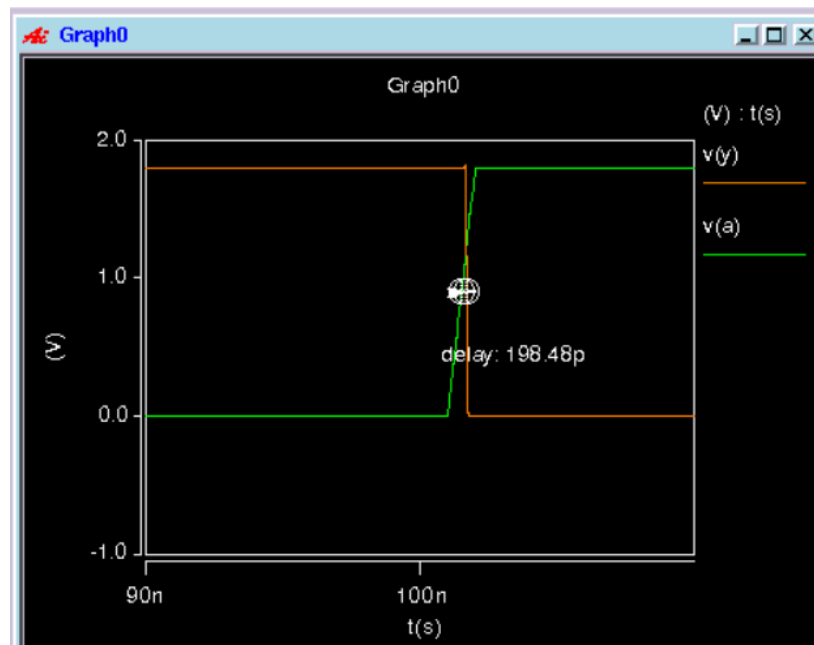


Tdfa:

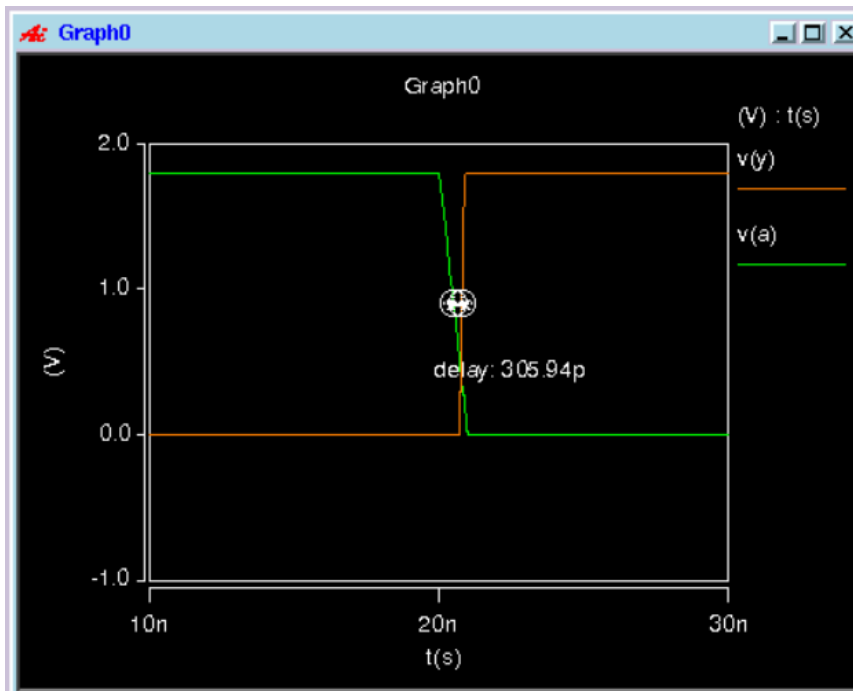

Tdrb:

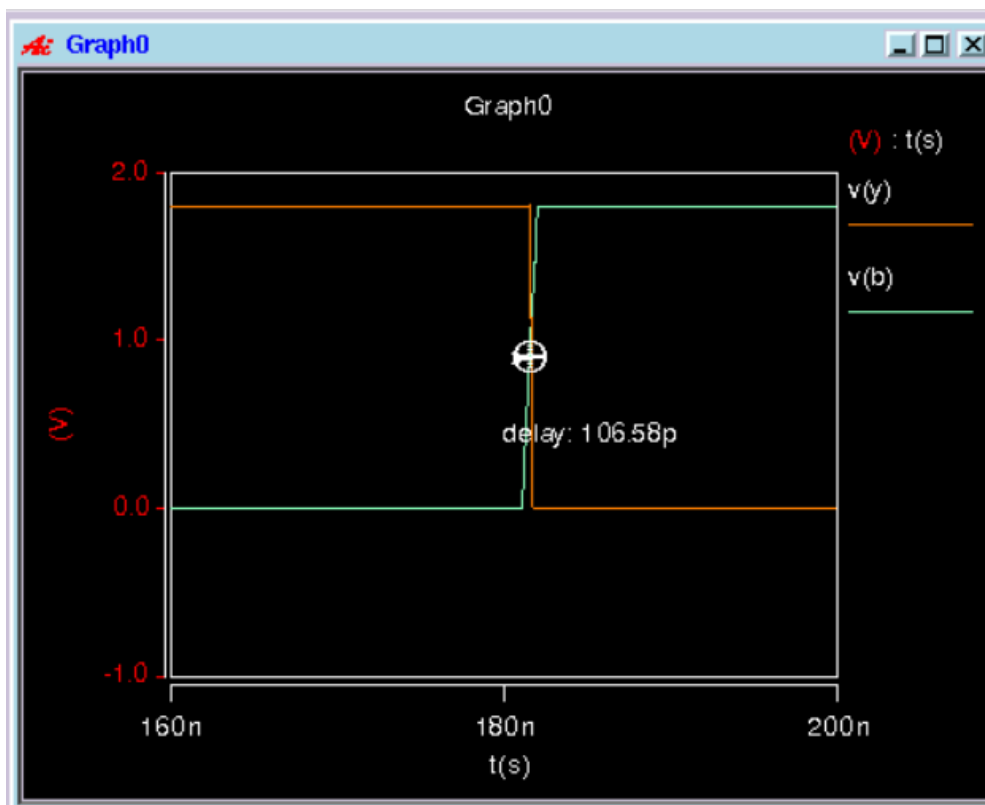


Tdfb:

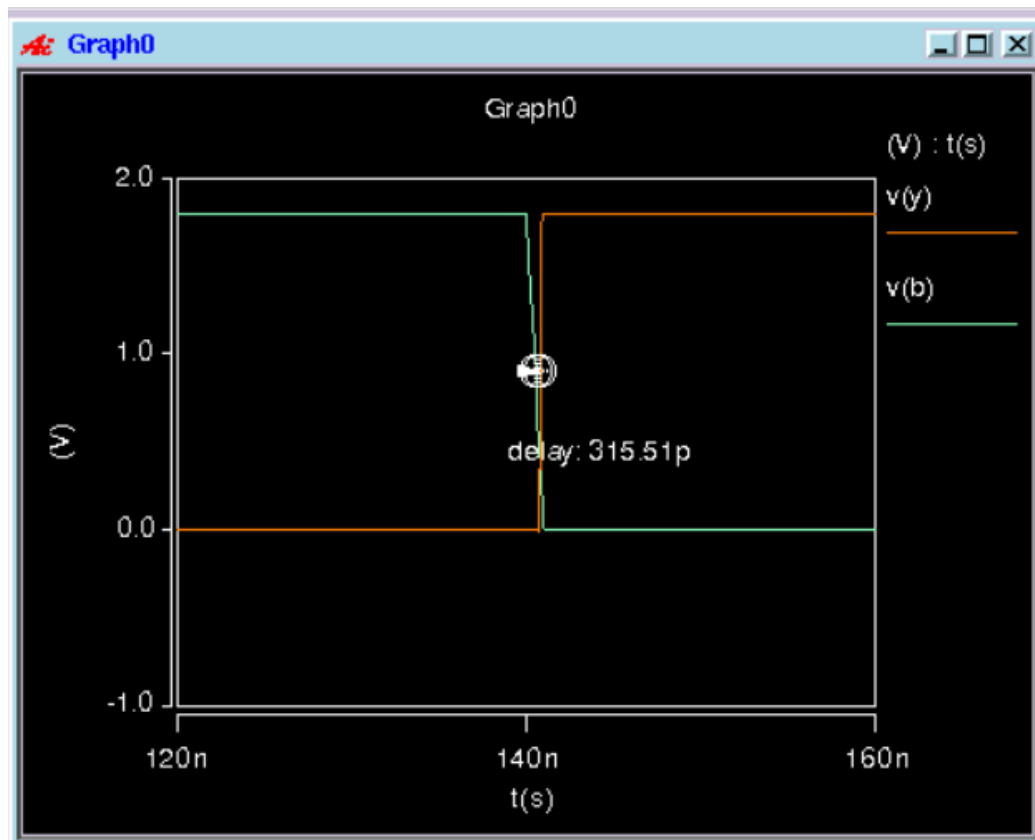


(2) NAND3 with fo4:


Tdfa:

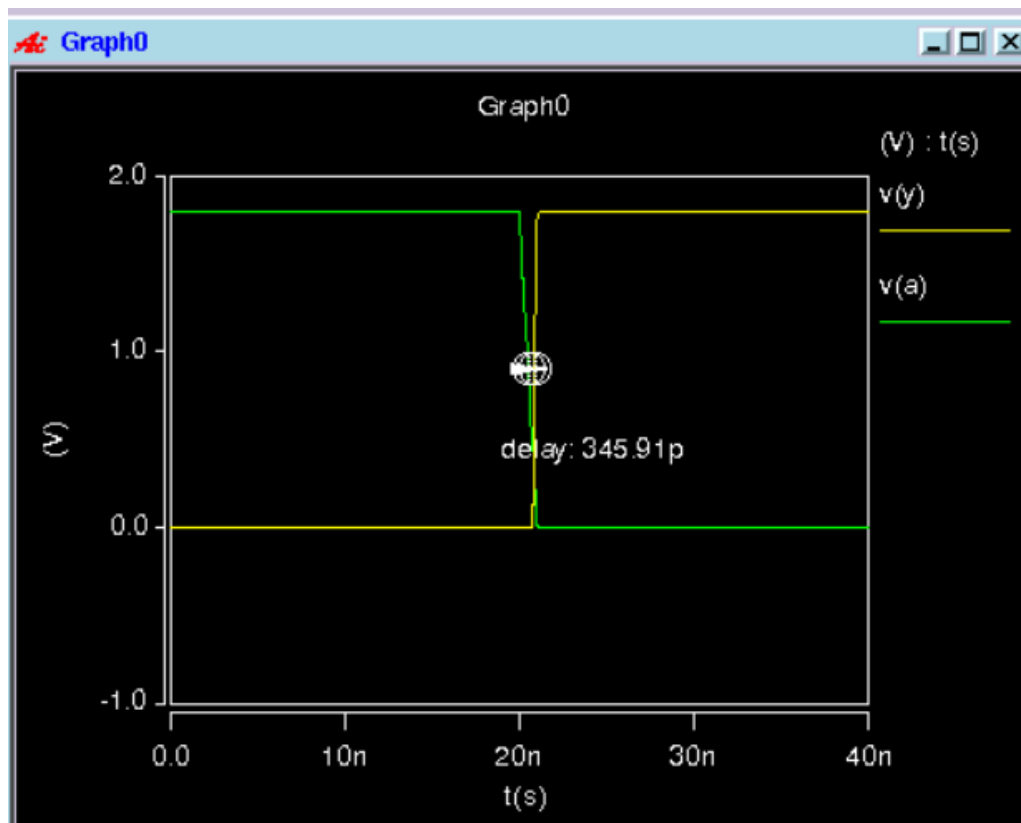


Tdra:

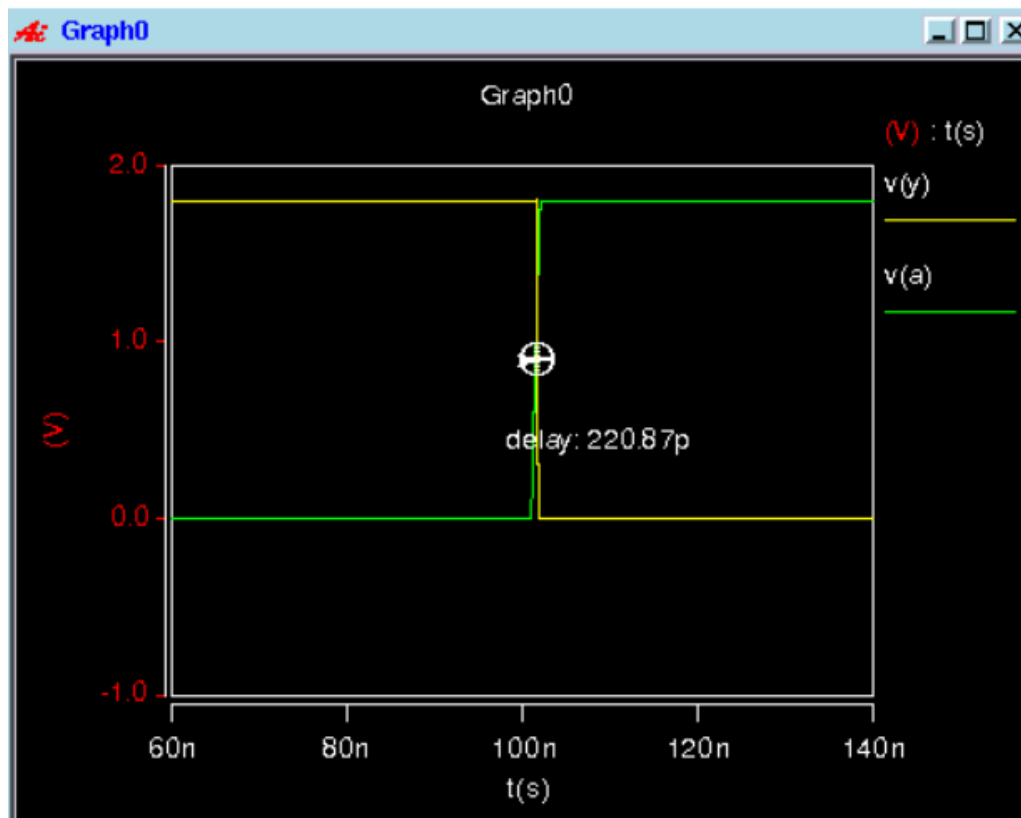

Tdfb:

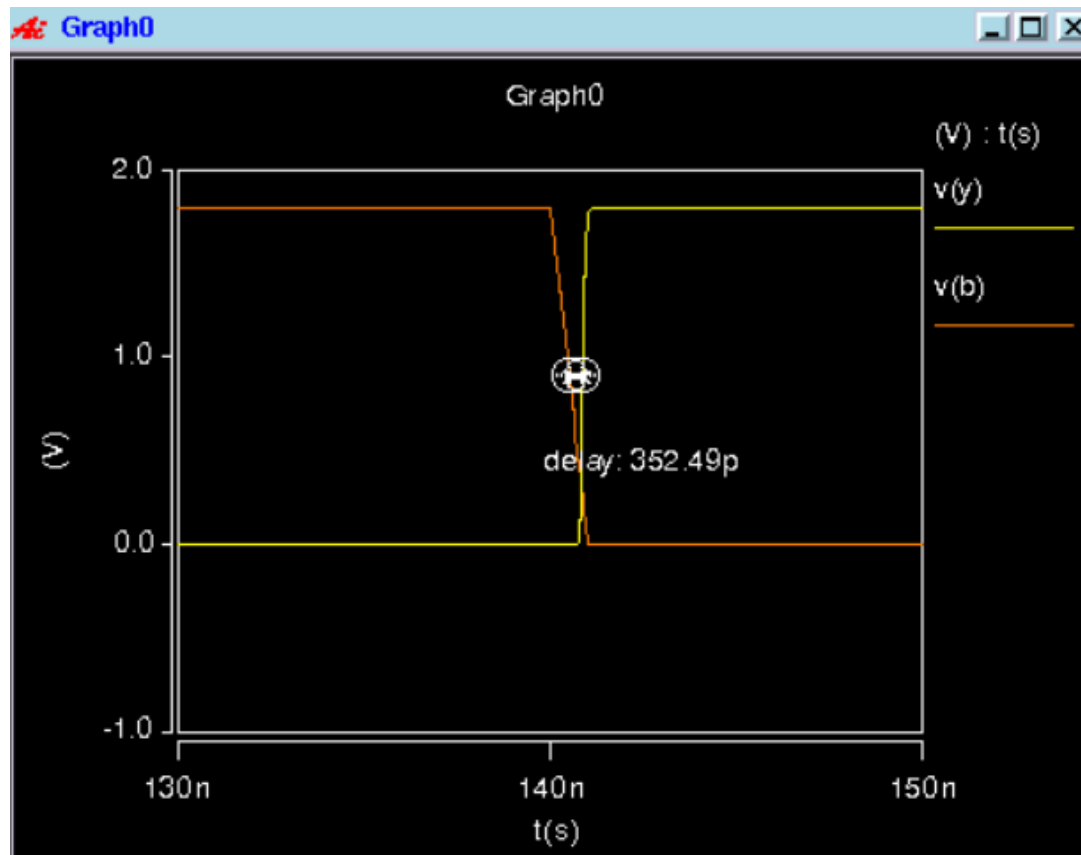


Tdrb:

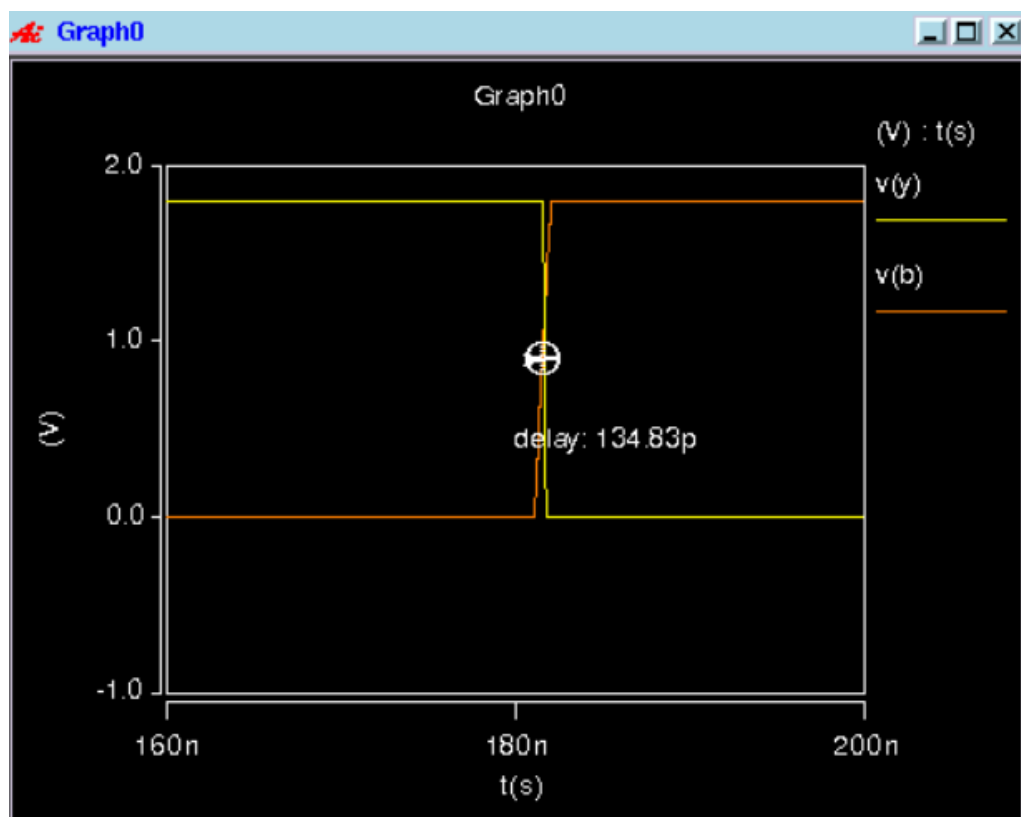


NOR	Delay(an invertor)	Delay(FO4)
A down($t_{pdf,A}$)	299.34p	327.36p
A up ($t_{pdr,A}$)	240.38p	267.51p
B down($T_{pdf,B}$)	215.33p	266p
B up($t_{pdr,B}$)	326.1p	280.69p

(3) NOR3 with inverter:


TdfA:

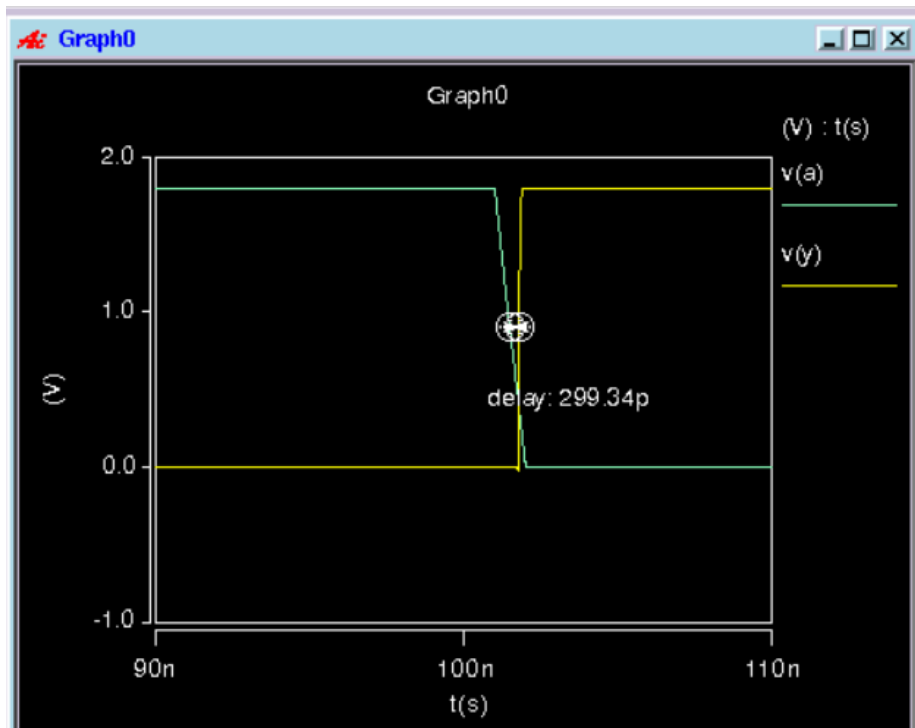


Tdra:

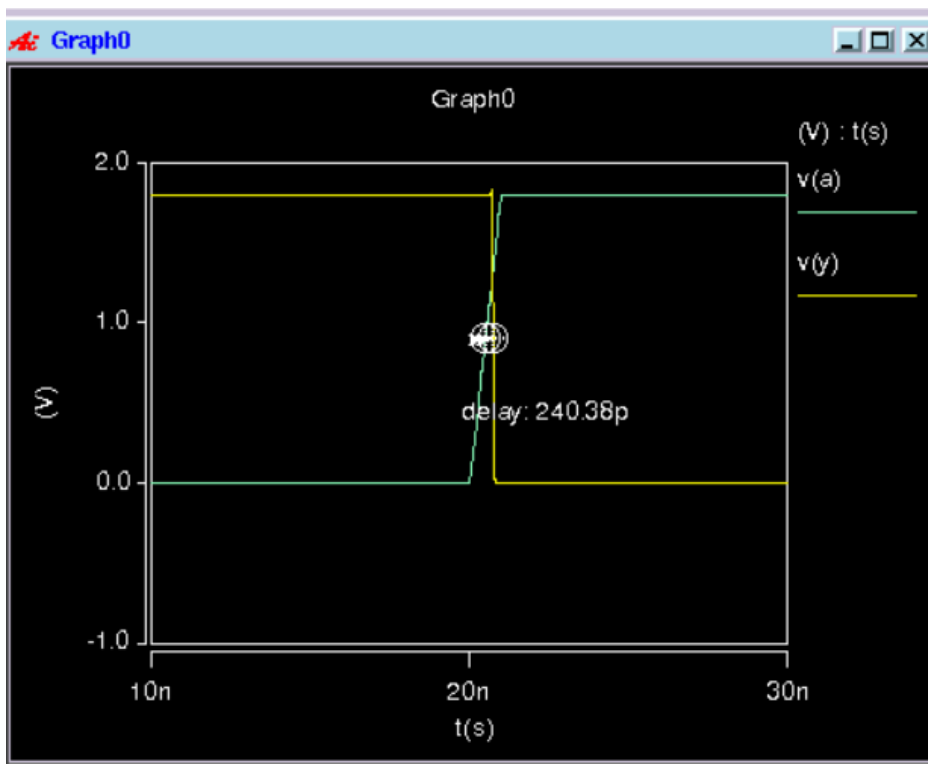

Tdfb:

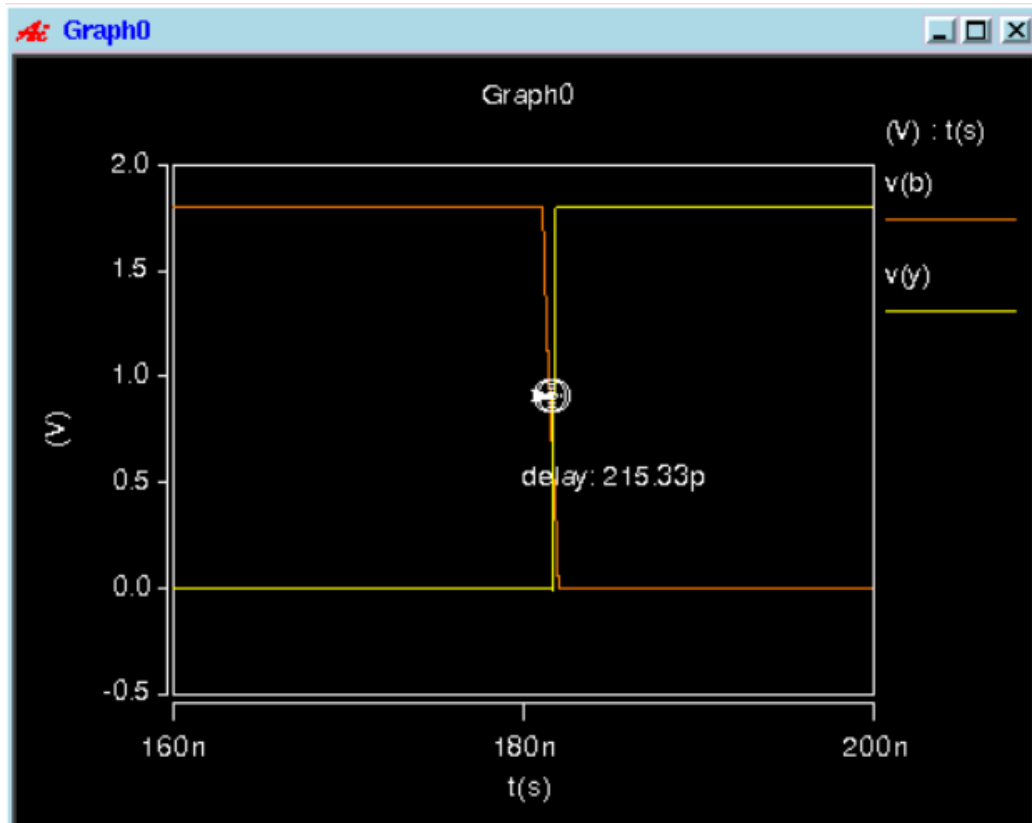


Tdrb:

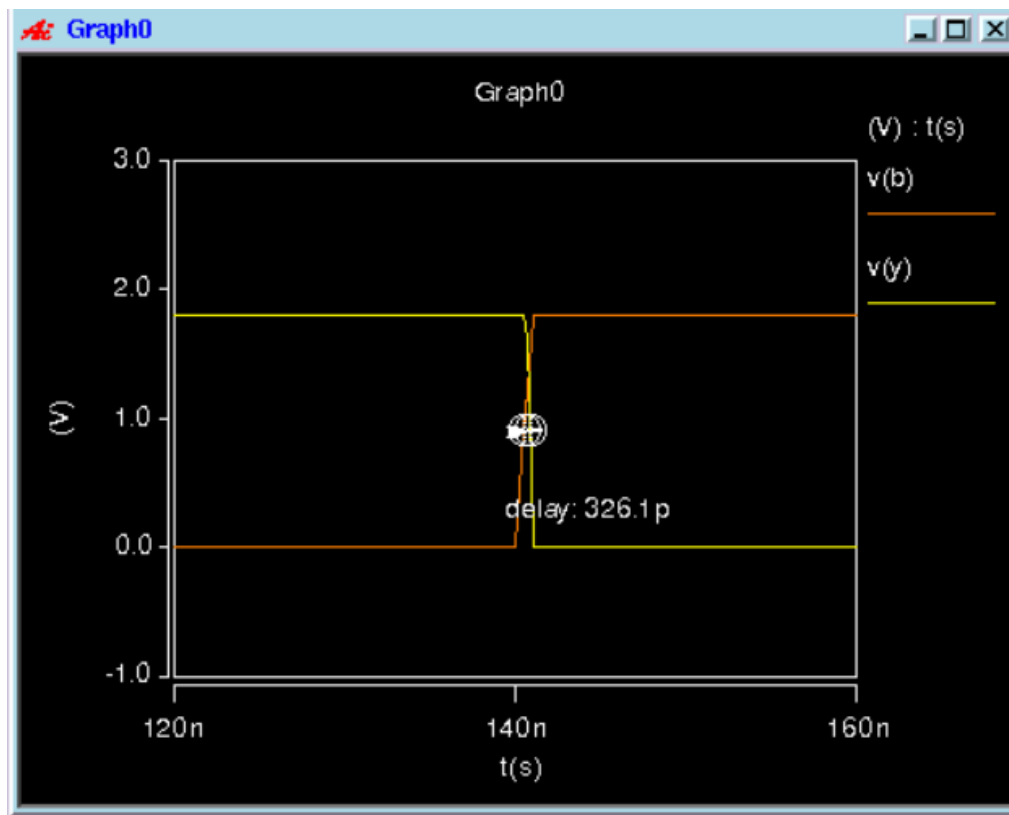


(4) Nor3 with fo4:


tdfa

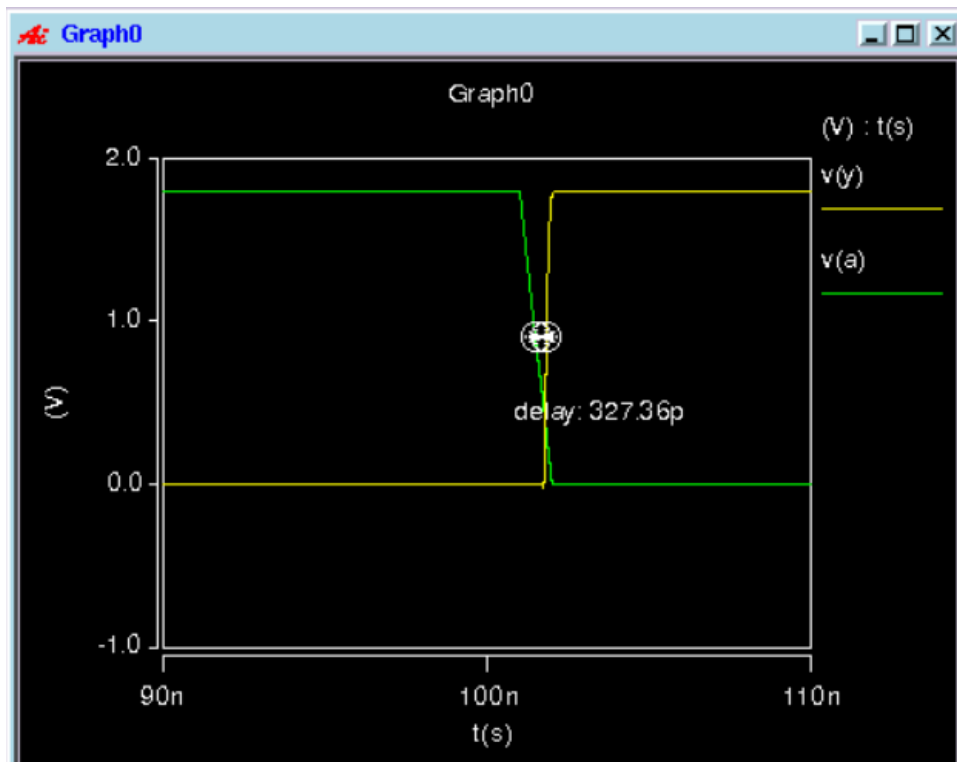


tdra

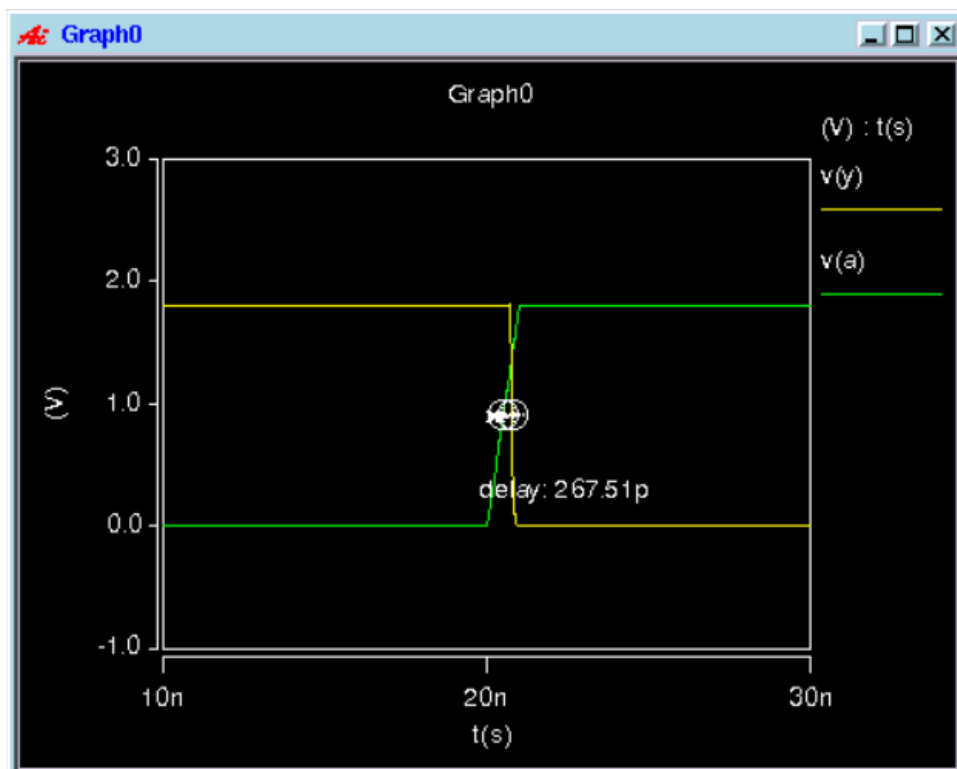


tdfb

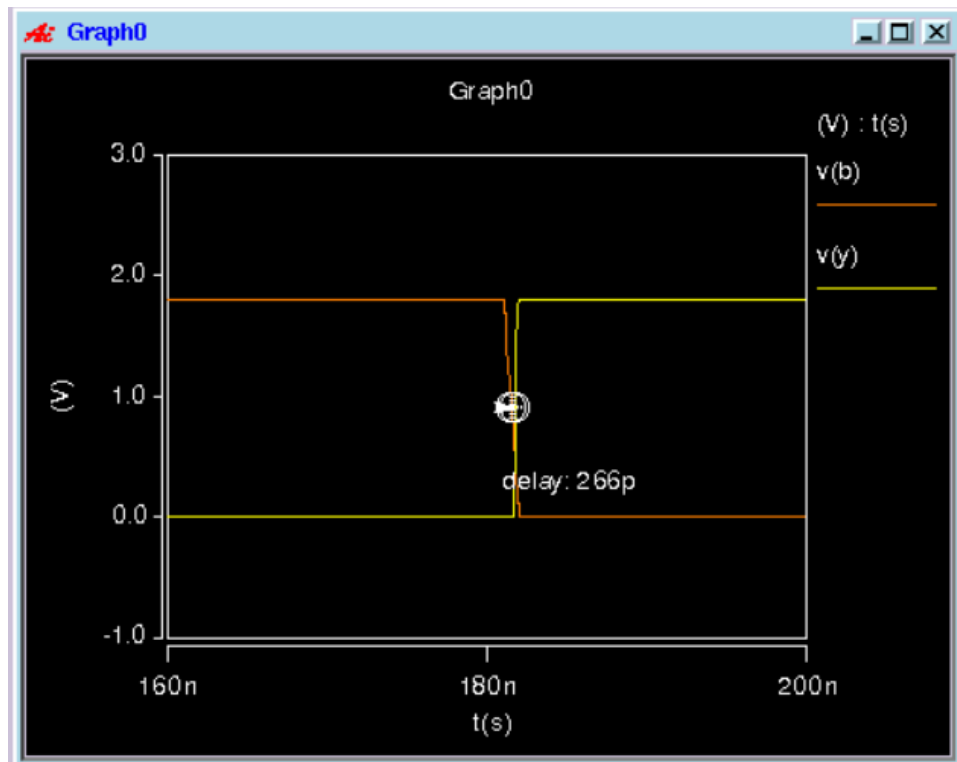


tdrb:

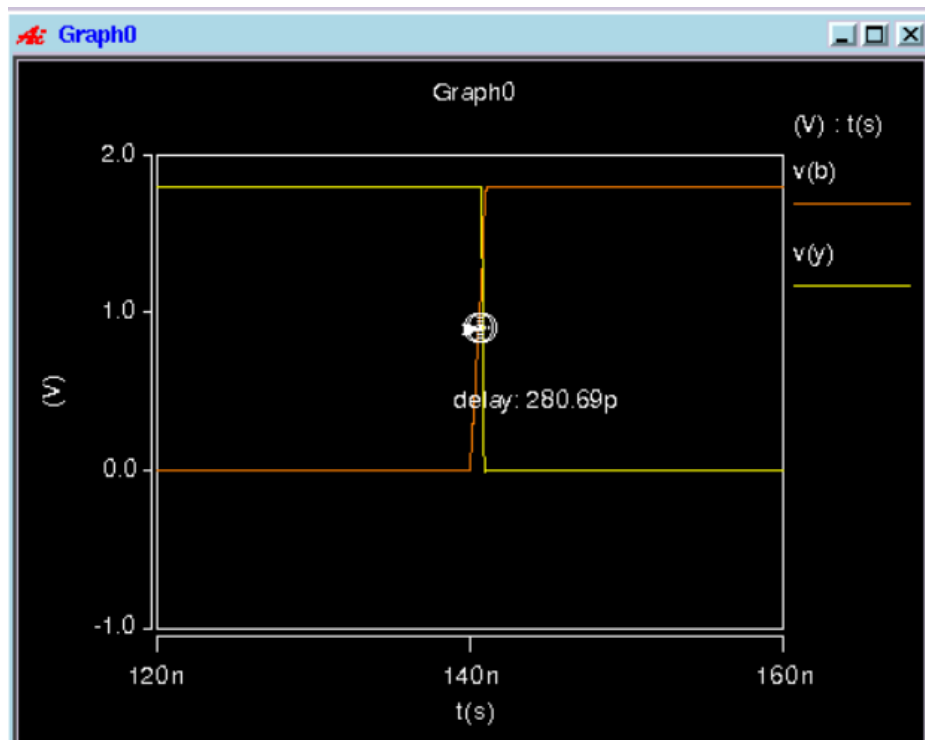


Full-adder postsim:

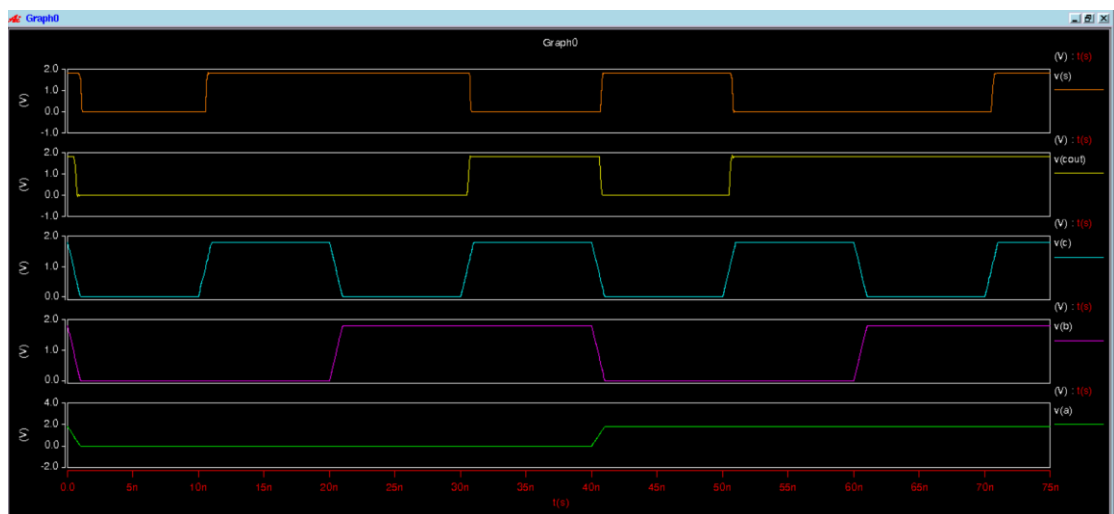

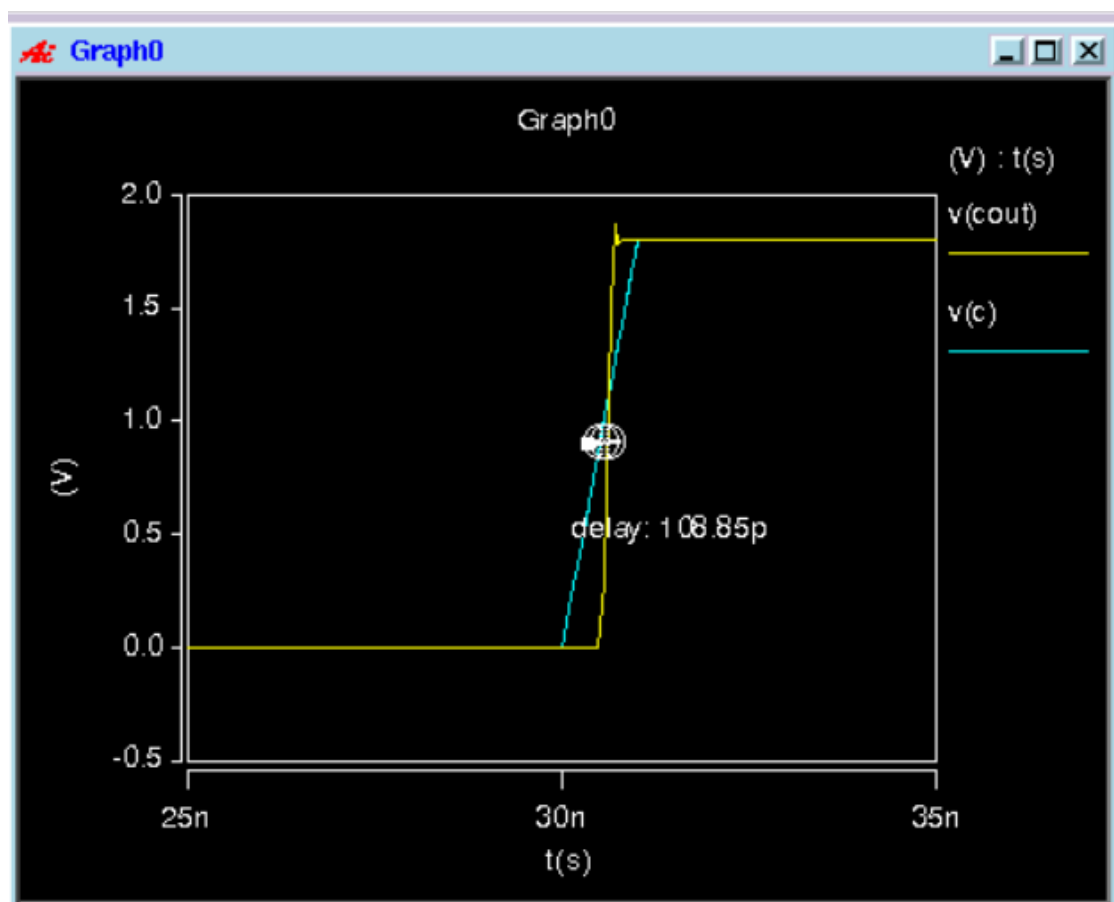Cin to cout delay: rising 108.85p falling: 202.38p



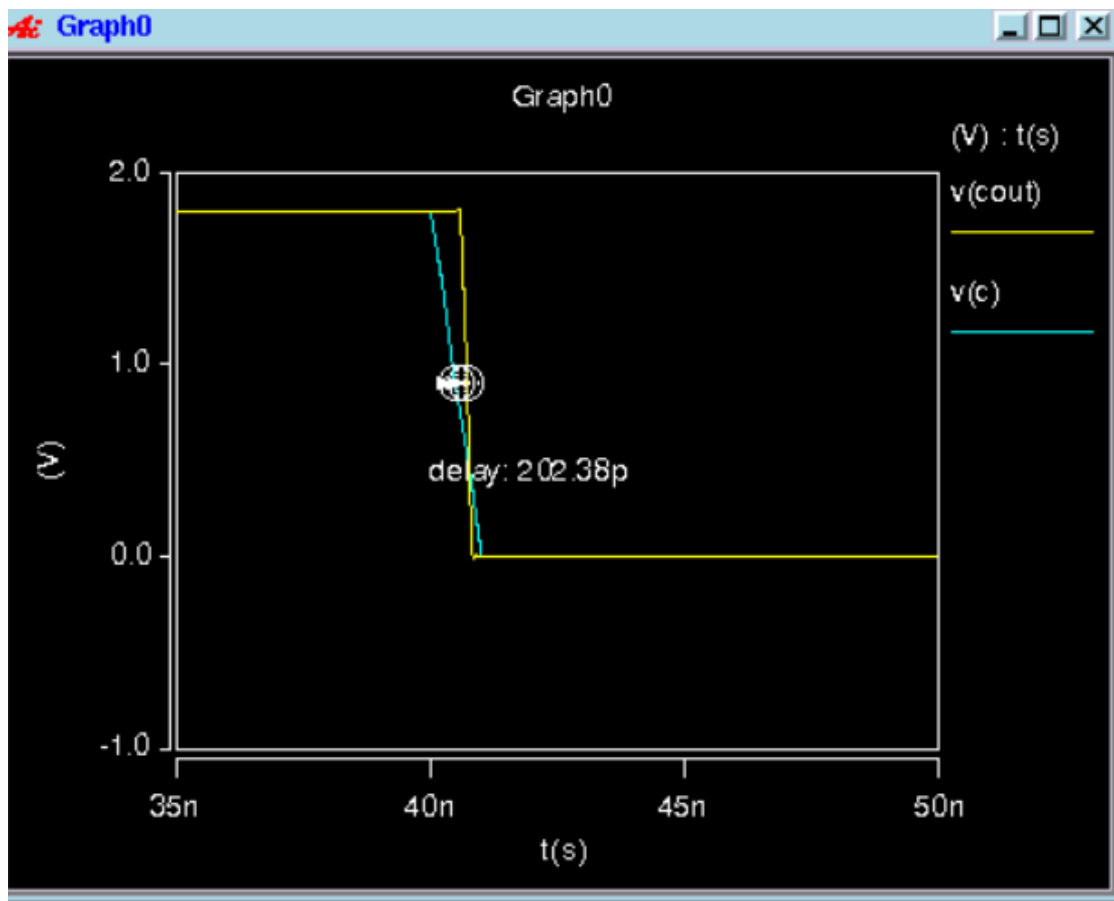

3.NAND+NOR table

NAND3	Delay(an invertor)	Delay(FO4)
A up ($t_{pdr,A}$)	198.46p	220.87p
A down($t_{pdf,A}$)	305.94p	345.91p
B up($t_{pdr,B}$)	106.58p	102.77p
B down($T_{pdf,B}$)	315.51p	352.49p

NOR	Delay(an invertor)	Delay(FO4)
A down($t_{pdf,A}$)	299.34p	327.36p
A up ($t_{pdr,A}$)	240.38p	267.51p
B down($T_{pdf,B}$)	215.33p	266p
B up($t_{pdr,B}$)	326.1p	280.69p

power

Nand3 power:

```
*****
**sim_nand3

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
total_cur= 266.0303f from= 0. to= 200.0000n
total_pwr= 478.8546f
```

Nor3 power:

```
*****
**sim_nor3

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
total_cur= 313.7698f from= 0. to= 200.0000n
total_pwr= 564.7857f
```

Fulladder power:

```
*****
**sim_fadd3

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
total_cur= 1.0113p from= 0. to= 200.0000n
total_pwr= 1.8203p
```

4.question of the lab:

加了兩個反向器的電路相比於加了 FO4 的有較少的 delay time，因為 FO4 有著多四倍的電容，所以較費時。